 


DIGITAL DESIGN WITH FPGA CAMP

CONTEST 1 : TEST PATTERN TO HDMI WITH DDR BUFFER




HDMI-TX ON DECA BOARD



MAX10 ไม่มี Transceiver ที่สามารถ
สร้างสัญญาณ HDMI TX ได้จึงต้องใช้
ADV7513 ช่วยสร้างสัญญาณ

DDR EXAMPLE

DDR EXAMPLE : BLOCK DIAGRAM

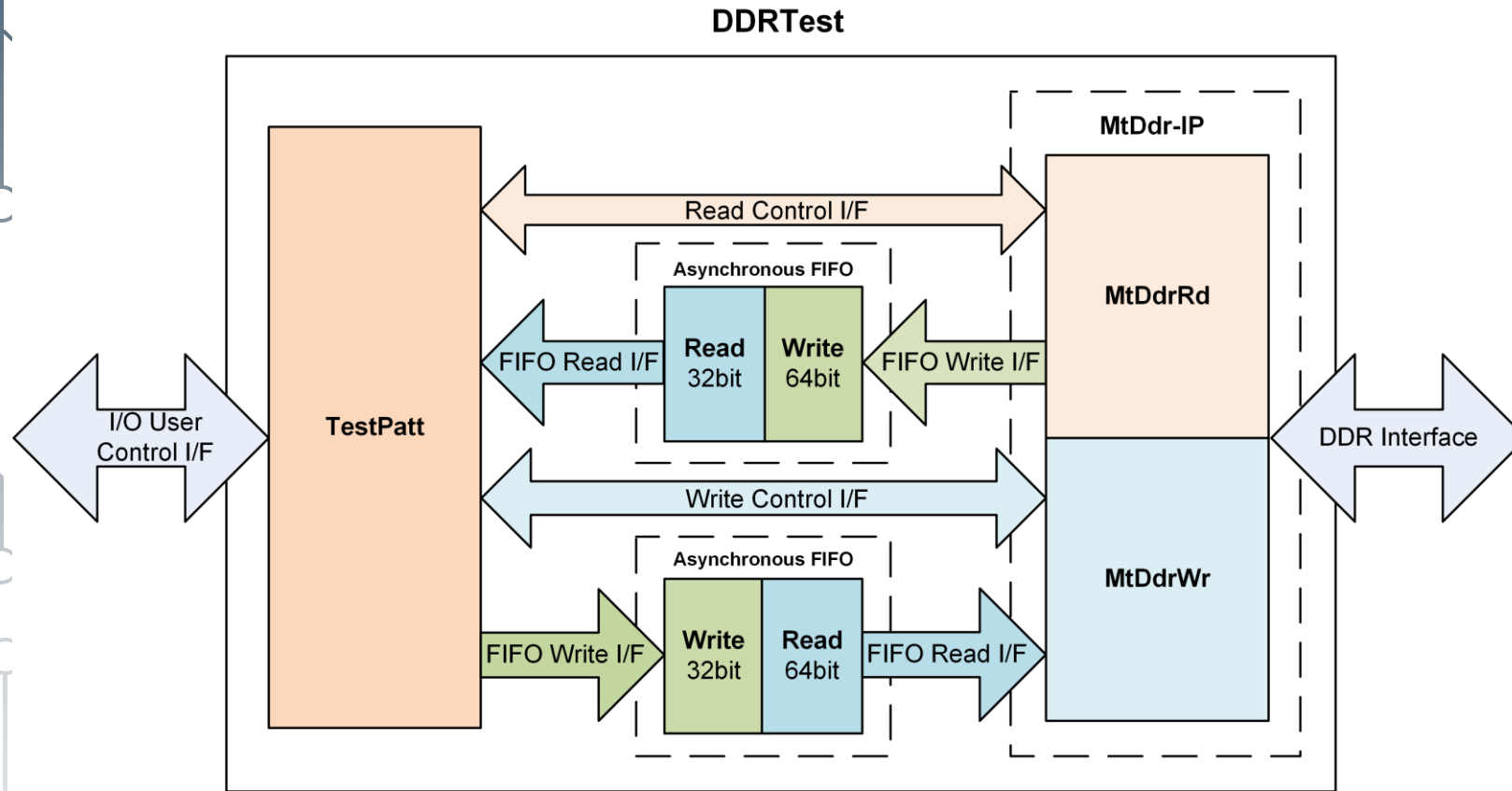

- วงจรตัวอย่างที่จะส่ง Test data เป็น increment pattern ไปเขียนลง DDR จนเต็ม ความจุ จากนั้นจะอ่านข้อมูลจาก DDR กลับมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
- ข้อมูลเขียนและอ่าน จะถูกส่งผ่าน FIFO ซึ่งจะมีขนาด data width ไม่เท่ากัน โดยฝั่ง TestPatt จะรับ/ส่งข้อมูลด้วยขนาด 32-bit ส่วน DDR จะรับ/ส่งข้อมูลด้วยขนาด 64-bit


WRITE OPERATION

WRITE CONTROL I/F

```

403 -- DDR test pattern generator
404 u_TestPatt : TestPatt
405 Port map
406 (
407     RstB      => rSysRstB      ,
408     Clk       => UserClk       ,
409
410     PattSel   => rPattSW       ,
411     PattCmd   => rCmdSW        ,
412     PattReq   => rPattReq      ,
413     PattBusy  => PattBusy      ,
414     PattFail  => PattFail      ,
415
416     MtDdrWrReq  => MtDdrWrReq  ,
417     MtDdrWrBusy => MtDdrWrBusy ,
418     MtDdrWrAddr => MtDdrWrAddr ,
419     WrFfWrCnt  => U2DdrFfWrCnt ,
420     WrFfWrEn   => U2DdrFfWrEn  ,
421     WrFfWrData => U2DdrFfWrData ,
422
423     MtDdrRdReq  => MtDdrRdReq  ,
424     MtDdrRdBusy => MtDdrRdBusy ,
425     MtDdrRdAddr => MtDdrRdAddr ,
426     RdFfRdCnt  => Ddr2UFfRdCnt ,
427     RdFfRdData => Ddr2UFfRdData ,
428     RdFfRdEn   => Ddr2UFfRdEn  ,
429 );

```

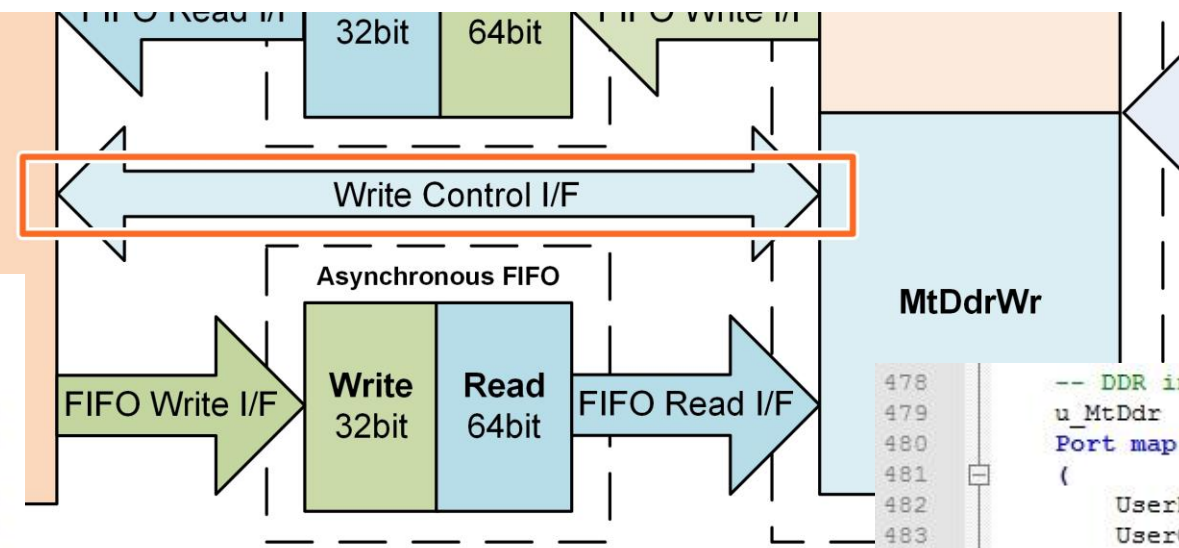


```

478 -- DDR interface
479 u_MtDdr : MtDdr
480 Port map
481 (
482     UserRstB    => rSysRstB    ,
483     UserClk     => UserClk     ,
484
485     MemInitDone => MemInitDone ,
486
487     MtDdrWrReq  => MtDdrWrReq  ,
488     MtDdrWrBusy => MtDdrWrBusy ,
489     MtDdrWrAddr => MtDdrWrAddr ,
490     WrFfRdEn   => U2DdrFfRdEn  ,
491     WrFfRdData => U2DdrFfRdData ,
492     WrFfRdCnt  => U2DdrFfRdCnt ,
493
494     MtDdrRdReq  => MtDdrRdReq  ,
495     MtDdrRdBusy => MtDdrRdBusy ,
496     MtDdrRdAddr => MtDdrRdAddr ,
497     RdFfWrEn   => Ddr2UFfWrEn  ,
498     RdFfWrData => Ddr2UFfWrData ,
499     RdFfWrCnt  => Ddr2UFfWrCnt ,
500 );

```

WRITE DATA I/F

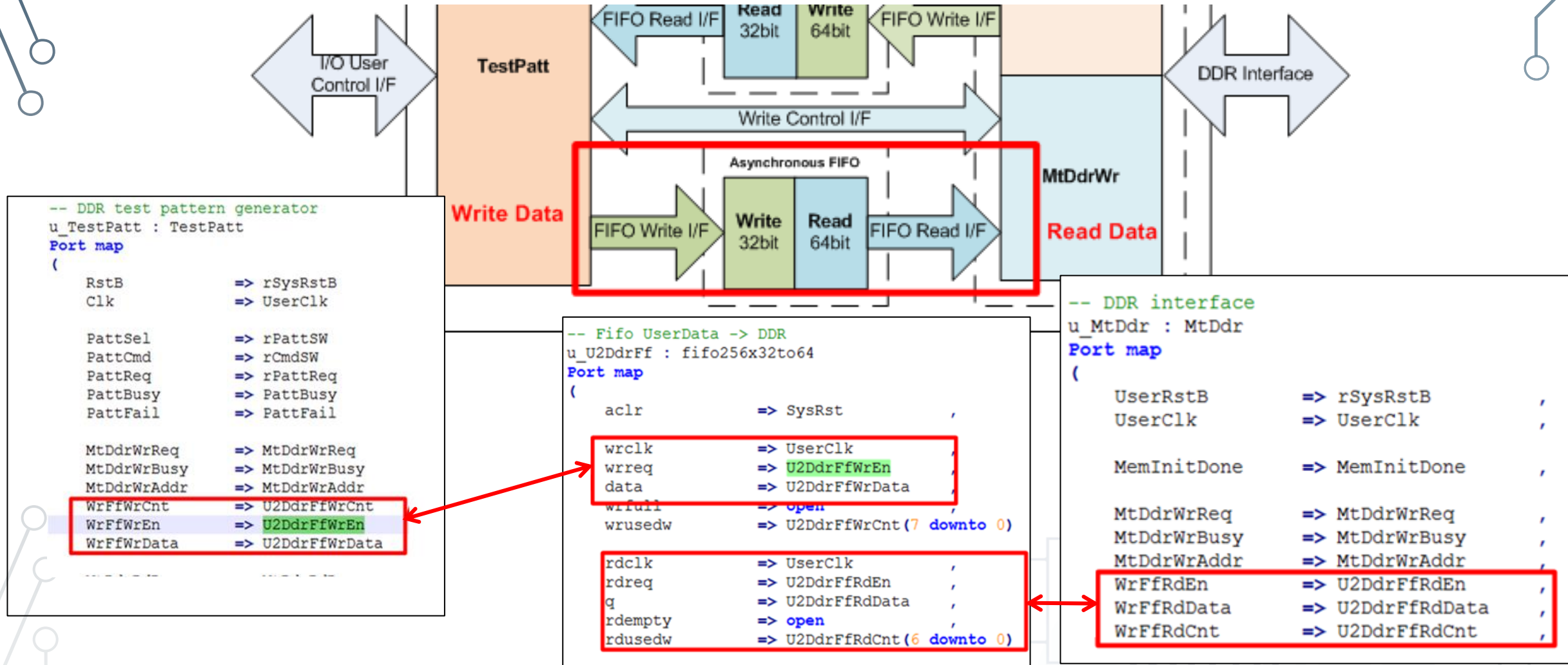TestPatt เขียนข้อมูลไปที่ FIFO ส่วน MtDdr จะอ่านข้อมูลจาก FIFO ไปเขียนที่ DDR




WRITE SIGNAL DETAILS (MTDDR-IP)

| | Name | Type | Description |
|---------|-------------------|--------|---|
| | | | |
| Control | MtDdrWrReq | Input | Request to write data to DDR (1 Req = 16x64 bit = 128 byte). |
| | MtDdrWrBusy | Output | Busy status ('0': Idle, '1': Write operating). |
| | MtDdrWrAddr[28:7] | Input | Start Address for Write Operation. (Bit[6:0] is not used because 1 request size = 128 byte). |
| Data | WrFfRdEn | Output | Connect to FIFO Read Enable of Write FIFO. |
| | WrFfRdData[63:0] | Input | Connect to FIFO Read Data of Write FIFO. |
| | WrFfRdCnt[15:0] | Input | Connect to FIFO Read Count of Write FIFO. |

คำเตือน: ทุกสัญญาณในตารางนี้ Synchronize กับ Clock 100 MHz

TIMING DIAGRAM FOR WRITE OPERATION

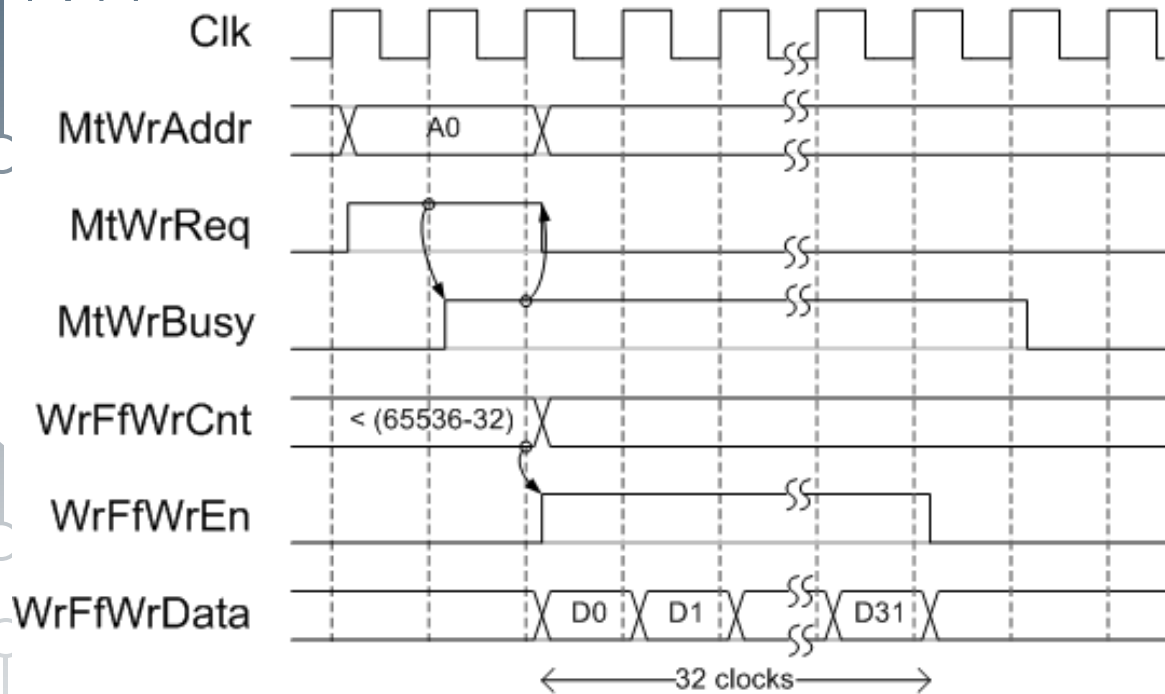


- 1) ส่ง MtDdrWrReq='1' พร้อมกับ MtDdrWrAddr ที่ต้องการค้างไว้
- 2) รอจนกระทั่ง MtDdrWrBusy='1' จึงเปลี่ยน MtDdrWrReq='0' และ MtDdrWrAddr สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นค่าอื่นๆได้
- 3) เขียนข้อมูลลงใน Write FIFO ขนาด 32 bit จำนวน 32 ตัว (ตัว User logic จะ interface กับ Write FIFO ด้านเขียน (32-bit) ในขณะที่ MTDDR จะต่อกับ Write FIFO ด้านอ่าน (64-bit))
- 4) รอจนกระทั่ง MtDdrWrBusy='0'

การส่ง Request หนึ่งครั้งคือ การเขียนข้อมูล 32-bit จำนวน 32 ตัว เท่านั้น หากข้อมูลที่ใส่ใน FIFO มีจำนวนไม่ถึง 32 ตัว ระบบจะค้างทันที

READ OPERATION

READ CONTROL I/F

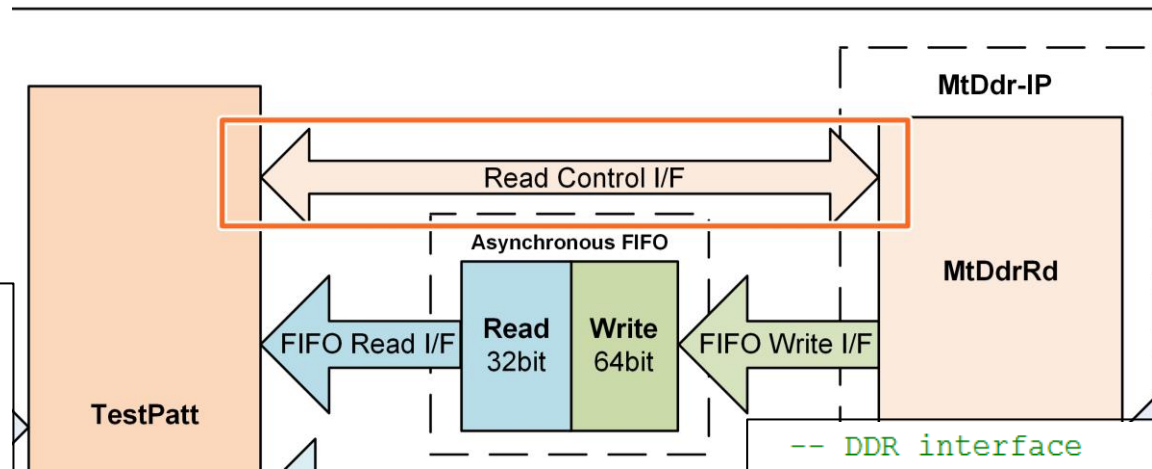

```

-- DDR test pattern generator
u_TestPatt : TestPatt
Port map
(
    RstB          => rSysRstB
    Clk           => UserClk

    PattSel       => rPattSW
    PattCmd       => rCmdSW
    PattReq       => rPattReq
    PattBusy      => PattBusy
    PattFail      => PattFail

    MtDdrRdReq    => MtDdrRdReq
    MtDdrRdBusy   => MtDdrRdBusy
    MtDdrRdAddr   => MtDdrRdAddr
    RdFfRdCnt     => Ddr2UffRdCnt
    RdFfRdData    => Ddr2UffRdData
    RdFfRdEn      => Ddr2UffRdEn
);
  
```

```


-- DDR interface
u_MtDdr : MtDdr
Port map
(
    UserRstB      => rSysRstB
    UserClk       => UserClk

    MemInitDone   => MemInitDone

    MtDdrRdReq    => MtDdrRdReq
    MtDdrRdBusy   => MtDdrRdBusy
    MtDdrRdAddr   => MtDdrRdAddr
    RdFfWrEn      => Ddr2UffWrEn
    RdFfWrData    => Ddr2UffWrData
    RdFfWrCnt     => Ddr2UffWrCnt
);
  
```

READ DATA I/F

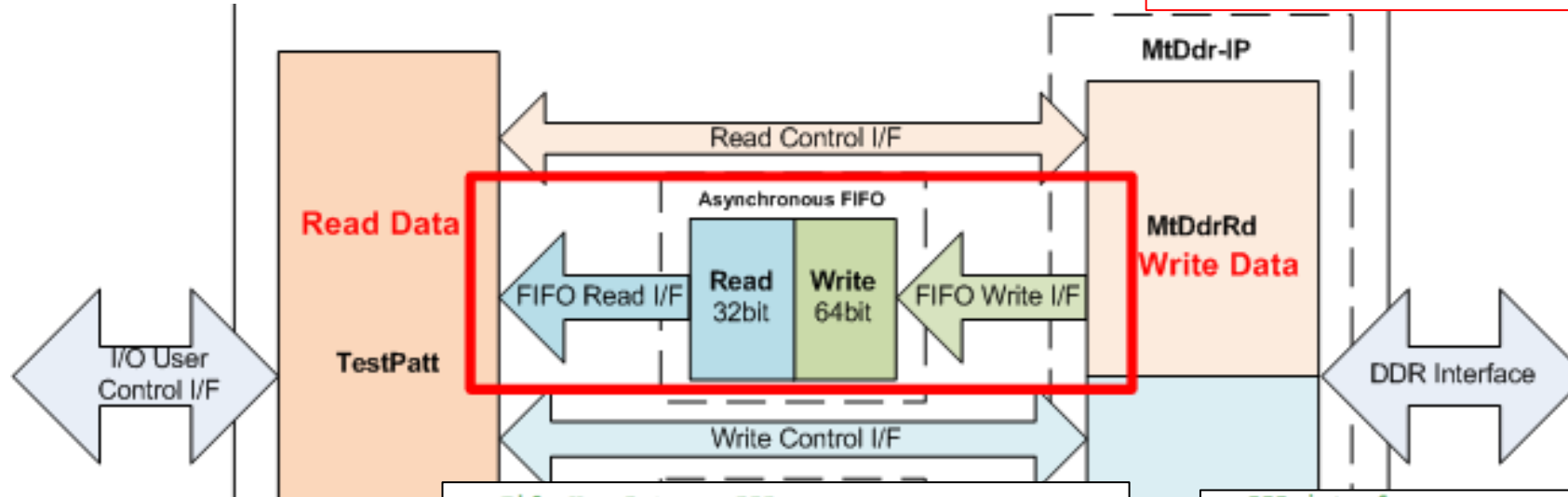MtDdr เขียนข้อมูลไปที่ FIFO ส่วน TestPatt จะอ่านข้อมูลจาก FIFO ไปเขียนที่ DDR



```
-- DDR test pattern generator
u_TestPatt : TestPatt
Port map
(
    RstB      => rSysRstB
    Clk       => UserClk

    MtDdrRdReq  => MtDdrRdReq
    MtDdrRdBusy => MtDdrRdBusy
    MtDdrRdAddr => MtDdrRdAddr
    RdFfRdCnt  => Ddr2UFfRdCnt
    RdFfRdData => Ddr2UFfRdData
    RdFfRdEn   => Ddr2UFfRdEn
),
```

```
-- Fifo UserData <- DDR
u_Ddr2UFf : fifo256x64to32
Port map
(
    aclr      => SysRst
    wrclk     => UserClk
    wrreq     => Ddr2UFfWrEn
    data      => Ddr2UFfWrData
    wrfull    => open
    wrusedw   => Ddr2UFfWrCnt(6 downto 0)

    rdclk     => UserClk
    rdreq     => Ddr2UFfRdEn
    q         => Ddr2UFfRdData
    rdempty   => open
    rdusedw   => Ddr2UFfRdCnt(7 downto 0)
),
```

```
-- DDR interface
u_MtDdr : MtDdr
Port map
(
    UserRstB   => rSysRstB
    UserClk    => UserClk
    MemInitDone => MemInitDone


    MtDdrRdReq  => MtDdrRdReq
    MtDdrRdBusy => MtDdrRdBusy
    MtDdrRdAddr => MtDdrRdAddr
    RdFfWrEn    => Ddr2UFfWrEn
    RdFfWrData  => Ddr2UFfWrData
    RdFfWrCnt   => Ddr2UFfWrCnt
),
```

READ SIGNAL DETAILS (MTDDR-IP)

| | Name | Type | Description |
|---------|-------------------|--------|---|
| | | | |
| Control | MtDdrRdReq | Input | Request to read data from DDR (1 Req = 16x64 bit = 128 byte). |
| | MtDdrRdBusy | Output | Busy status ('0': Idle, '1': Read operating). |
| | MtDdrRdAddr[28:7] | Input | Start Address for Read Operation in Byte unit. (Bit[6:0] is not used because 1 request size = 128 byte). |
| Data | RdFfWrEn | Output | Connect to FIFO Write Enable of Read FIFO. |
| | RdFfWrData[63:0] | Output | Connect to FIFO Write Data of Read FIFO. |
| | RdFfWrCnt[15:0] | Input | Connect to FIFO Write Count of Read FIFO. |

คำเตือน: ทุกสัญญาณในตารางนี้ Synchronize กับ Clock 100 MHz

TIMING DIAGRAM FOR READ OPERATION

 

- 1) ส่ง MtDdrRdReq='1' พร้อมกับ MtDdrRdAddr ที่ต้องการค้างไว้
- 2) รอจนกระทั่ง MtDdrRdBusy='1' จึงเปลี่ยน MtDdrRdReq='0' และ MtDdrRdAddr สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นค่าอื่น ๆ ได้
- 3) รอจนกระทั่ง RdFfRdCnt มีค่ามากกว่า 32
- 4) อ่านข้อมูลจาก RdFIFO ทั้งหมด 32 ตัว

การส่ง Request หนึ่งครั้งคือ การอ่านข้อมูล 32-bit จำนวน 32 ตัว เท่านั้น


TESTPATT TO TEST DDR

TESTPATT MODULE

ทำหน้าที่เขียนข้อมูลลง DDR และอ่านกลับมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ แบ่งสัญญาณออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้

1. External User control เพื่อให้จังหวะการเริ่มทำงาน
2. MtDdrWr เป็นสัญญาณควบคุม เพื่อส่ง request ไปบอก MTDDRว่าจะขอเขียนข้อมูล 128 byte
3. WrFf เป็นกลุ่มสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลขนาด 32-bit ไปเขียนลง DDR ผ่าน FIFO
4. MtDdrRd เป็นสัญญาณควบคุม เพื่อส่ง request ไปบอก MTDDRว่าจะขออ่านข้อมูล 128 byte
5. RdFf เป็นกลุ่มสัญญาณเพื่ออ่านข้อมูลขนาด 32-bit จาก DDR ผ่าน FIFO


DDRTEST : USER CONTROL I/F

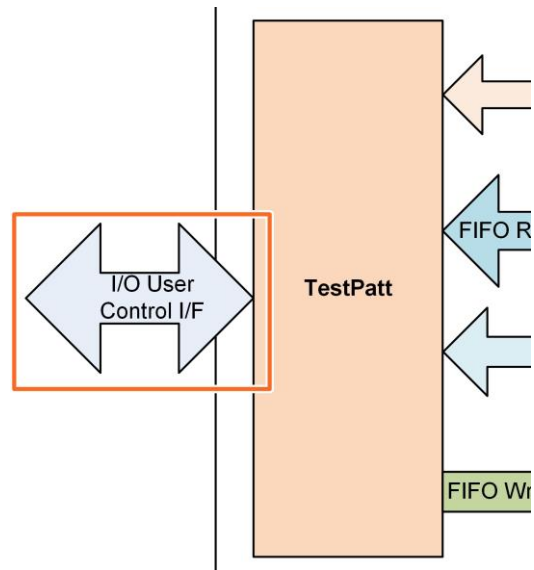

```

403 -- DDR test pattern generator
404 u_TestPatt : TestPatt
405 Port map
406 (
407     RstB          => rSysRstB          ,
408     Clk           => UserClk           ,
409
410     PattSel       => rPattSW           ,
411     PattCmd       => rCmdSW            ,
412     PattReq       => rPattReq          ,
413     PattBusy      => PattBusy          ,
414     PattFail      => PattFail          ,
415
416     MtDdrWrReq    => MtDdrWrReq        ,
417     MtDdrWrBusy   => MtDdrWrBusy       ,
418     MtDdrWrAddr   => MtDdrWrAddr       ,
419     WrFfWrCnt     => U2DdrFfWrCnt     ,
420     WrFfWrEn      => U2DdrFfWrEn      ,
421     WrFfWrData    => U2DdrFfWrData    ,
422
423     MtDdrRdReq    => MtDdrRdReq        ,
424     MtDdrRdBusy   => MtDdrRdBusy       ,
425     MtDdrRdAddr   => MtDdrRdAddr       ,
426     RdFfRdCnt     => Ddr2UFFfRdCnt     ,
427     RdFfRdData    => Ddr2UFFfRdData    ,
428     RdFfRdEn      => Ddr2UFFfRdEn     ,
429 );
    
```

TESTPATT : STATE MACHINE

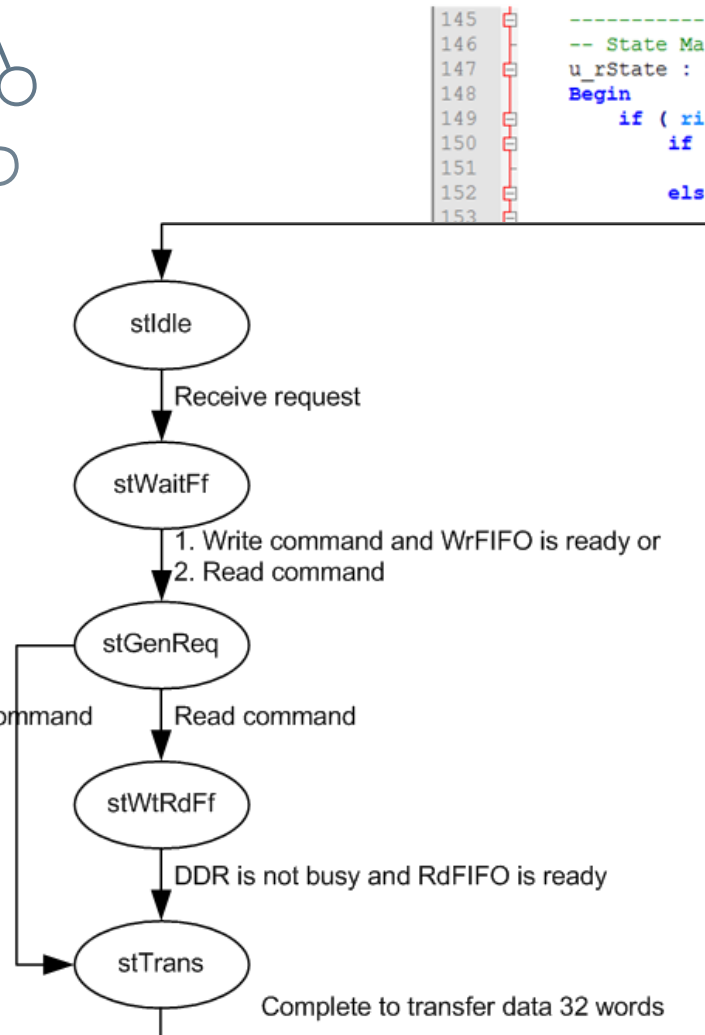

```

145
146
147
148
149
150
151
152
153
-- State Machine
u_rState : Process (Clk) Is
Begin
  if ( rising_edge(Clk) ) then
    if ( RstB='0' ) then
      rState <= stIdle;
    else
      case ( rState ) is
        -- Wait start pulse
        when stIdle =>
          -- Receive request from user
          if ( PattReq='1' ) then
            rState <= stWaitFf;
          else
            rState <= stIdle;
          end if;
        -- Wait until FIFO is ready
        when stWaitFf =>
          -- Ddr is not busy
          -- Free space is more than 32 words
          if ( (rCmd='0' and MtDdrWrBusy='0' and
            WrFfWrCnt(15 downto 6)/= ("11"&x"FF"))
            -- Ddr is not busy
            or (rCmd='1' and MtDdrRdBusy='0') ) then
            rState <= stGenReq;
          else
            rState <= stWaitFf;
          end if;
      end case;
    end if;
  end if;
End Process u_rState;

```

```

176
177
178
179
180
181
182
183

```

```

-- Generate request to DDR
when stGenReq =>
  -- Write Command is received
  if ( rCmd='0' and MtDdrWrBusy='1' ) then
    rState <= stTrans;
  -- Read Command is received
  elsif ( rCmd='1' and MtDdrRdBusy='1' ) then
    rState <= stWtRdFf;
  else
    rState <= stGenReq;
  end if;

```

```

-- Wait 32 words available
when stWtRdFf =>
  if ( RdFfRdCnt(15 downto 5)/=0 ) then
    rState <= stTrans;
  else
    rState <= stWtRdFf;
  end if;

```

```

-- Transfer data to/from DDR
when stTrans =>
  -- End of burst transfer
  if ( rBurstCnt(4 downto 0)=31 ) then
    -- End transfer when next address is end address
    if ( rMtDdrAddr(28 downto 7)=cEndPattReq(21 downto 0) ) then
      rState <= stIdle;
    -- Continue for next burst transfer
    else
      rState <= stWaitFf;
    end if;
  -- Still not complete current burst transfer
  else
    rState <= stTrans;
  end if;
end case;
end if;
End Process u_rState;

```

```

214
215


```


MORE DETAILS FOR TESTPATT

<https://forfpgadesign.wordpress.com/2017/12/11/10-2-example-design2/>

CONTEST1

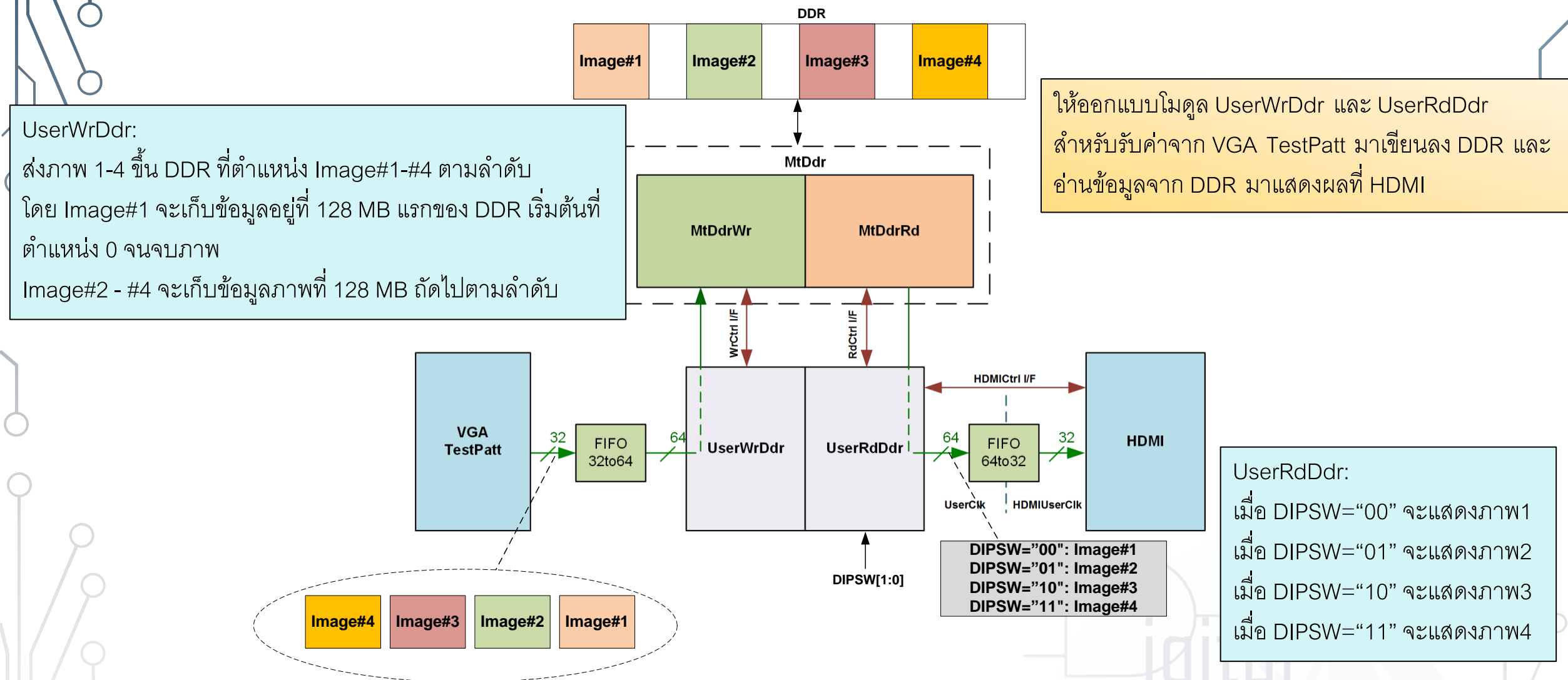CONTEST 1 TEST PATTERN TO HDMI WITH DDR BUFFER




VGA TESTPATT

จะต่างจาก TESTPATT ใน HDMI Example คือ จะเป็นวงจรสร้างข้อมูลภาพขนาด 1024 x 768 pixel ทั้งหมด 4 ภาพ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่า DIPSW ว่าจะเป็นภาพไหน วนไปไม่รู้จบ โดยมีภาพดังนี้คือ

1. Vertical color bar
2. Horizontal color bar
3. Red screen
4. Blue screen

VERTICAL COLOR BAR (SW="00")

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EBU_Colorbars_HD.svg

HORIZONTAL COLOR BAR (SW="01")




https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EBU_Colorbars_HD.svg

RED SCREEN (SW="10")



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EBU_Colorbars_HD.svg

BLUE SCREEN (SW="11")

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EBU_Colorbars_HD.svg

TESTPATT : SELECT PATTERN

```
u_HDMIffWrData : Process (Clk) Is
Begin
  if ( rising_edge(Clk) ) then
    if ( RstB='0' ) then
      rHDMIRed    <= x"FF";    -- 255
      rHDMIGreen  <= x"FF";    -- 255
      rHDMIBlue   <= x"FF";    -- 255
    else
      case ( DipSwitch(1 downto 0) ) is
        -- Vertical Color Bar
        when "00" =>
          rHDMIRed    <= rVCBRed;
          rHDMIGreen  <= rVCBGreen;
          rHDMIBlue   <= rVCBBlue;

          -- Horizontal Color Bar
        when "01" =>
          rHDMIRed    <= rHCBRed;
          rHDMIGreen  <= rHCBGreen;
          rHDMIBlue   <= rHCBBlue;

          -- Red Screen
        when "10" =>
          rHDMIRed    <= x"FF";    -- 255
          rHDMIGreen  <= (others=>'0'); -- 0
          rHDMIBlue   <= (others=>'0'); -- 0

          -- Blue Screen
          -- when "11"
        when others =>
          rHDMIRed    <= (others=>'0'); -- 0
          rHDMIGreen  <= (others=>'0'); -- 0
          rHDMIBlue   <= x"FF";    -- 255
      end case;
    end if;
  end if;
End Process u_HDMIffWrData;
```

DIPSWITCH จะนำไปใช้ในการเลือกภาพที่จะส่งออกมาเป็นภาพใด
("00": Vertical color bar, "01": Horizontal color bar,
"10": Red, "11": Blue)

USERWRDDR

- ส่งคำสั่ง WrReq ไปที่ MtDdrWr เพื่อเขียนข้อมูล 128-byte ต่อ 1 คำสั่ง

โดย WrReq='1' พร้อมระบุ address ที่ต้องการเขียน

Note: สัญญาณ Address จะมีขนาด [28:7] เพราะต้องการบอกรหัสเป็นระดับ 128-byte


เช่น Address[28:7]=0 สำหรับคำสั่งเขียนข้อมูล byte ที่ 0 – 127

Address[28:7]=1 สำหรับคำสั่งเขียนข้อมูล byte ที่ 127- 255 เป็นต้น

- แบ่งหน่วยความจำออกเป็น 4 ส่วน เพื่อเก็บภาพตัวอย่าง 4 ภาพ โดยเลือกจาก Address bit ที่ [28:27] ว่าถ้ามีค่าเป็น “00” จะใช้เก็บข้อมูลภาพแรก “01” ภาพสอง “10” ภาพสาม และ “11” ภาพที่สี่ (แต่ละส่วนมีขนาด 128 Mbyte ซึ่งใหญ่กว่าขนาดภาพที่ใช้จริง คือ 1024 x 768 x4 byte มาก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถถอดออกแบบวงจรควบคุมได้ง่าย)

- เมื่อส่งข้อมูลไปที่ DDR ครบ 1 ภาพ (ขนาด 1024 x 768 x 4 byte) ก็จะปรับค่า Address ไปเริ่มต้นชี้ที่ตำแหน่งแรกของภาพใหม่ (ขยับ bit[28:27] ไปที่ 128M ถัดไป และเคลียร์ค่า[26:0]=0)

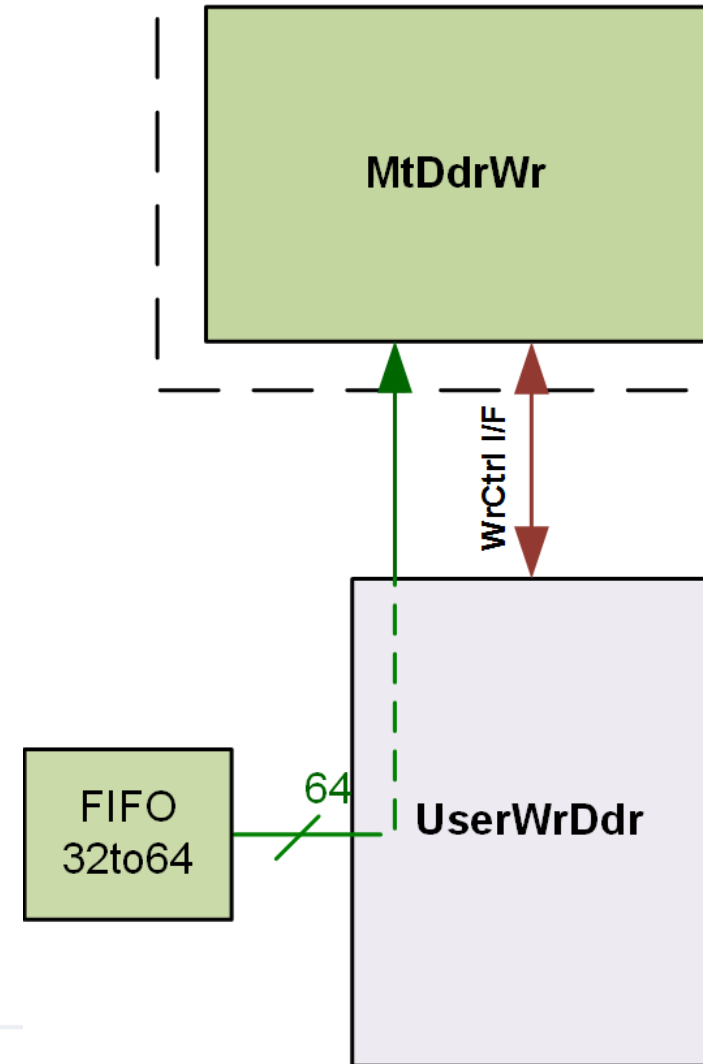- ส่วนที่เป็นสัญญาณ data และ valid ของ data ทั้งหมด จะใช้การเชื่อมโยงสัญญาณโดยตรง (bypass) ระหว่าง FIFO กับ MtDdrWr ไม่มีการสร้าง logic เพิ่มเติม



USERRDDR

- ส่งคำสั่ง RdReq ไปที่ MtDdrRd เพื่ออ่านข้อมูล 128-byte ต่อ 1 คำสั่ง พร้อมระบุ address ที่ต้องการอ่าน

Note: สัญญาณ Address จะมีขนาด [28:7] เพราะต้องการบอกหน่วยเป็นระดับ 128-byte เช่น Address[28:7]=0 สำหรับคำสั่งเขียนข้อมูล byte ที่ 0 – 127

Address[28:7]=1 สำหรับคำสั่งเขียนข้อมูล byte ที่ 128- 255 เป็นต้น

- ตำแหน่ง Address ที่จะอ่าน ขึ้นกับค่า DIPSW ที่ได้รับ กล่าวคือ

DIPSW="00" ให้อ่านข้อมูลภาพเริ่มต้นจากตำแหน่ง Address[28:27]="00", [26:0]=0


DIPSW="01" ให้อ่านข้อมูลภาพเริ่มต้นจากตำแหน่ง Address[28:27]="01", [26:0]=0

DIPSW="10" ให้อ่านข้อมูลภาพเริ่มต้นจากตำแหน่ง Address[28:27]="10", [26:0]=0

DIPSW="11" ให้อ่านข้อมูลภาพเริ่มต้นจากตำแหน่ง Address[28:27]="11", [26:0]=0

- ตำแหน่ง Address จะเปลี่ยนค่าเริ่มต้นใหม่ (อ่านค่าจาก DIPSW ใหม่เมื่อจบการส่งภาพแต่ละภาพแล้วเท่านั้น ไม่เปลี่ยนค่าระหว่างที่ยังส่งข้อมูลภาพเดิมไม่เสร็จ)

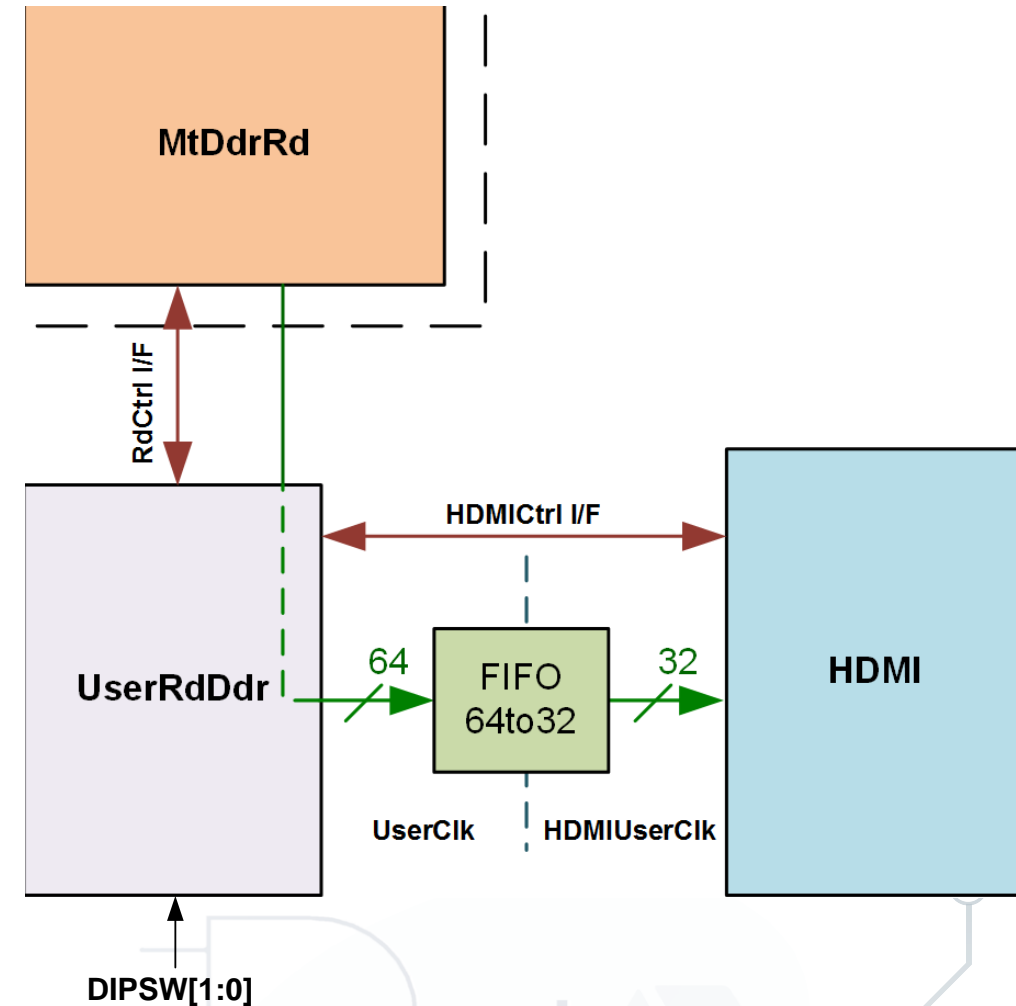- ส่วนที่เป็นสัญญาณ data และ valid ของ data ทั้งหมด จะใช้การเชื่อมโยงสัญญาณโดยตรง(bypass) ระหว่าง MtDdrRd กับ FIFO ไม่มีการสร้าง logic เพิ่มเติม



TEST ON REAL BOARD

- TestPatt จะเริ่มส่งข้อมูลภาพ 1 ภาพเมื่อมีการกดปุ่ม KEY1 1 ครั้ง โดยภาพที่ส่งจะขึ้นกับ DIPSW
- ถ้าจะส่งข้อมูล 4 ภาพไปเก็บไว้ที่ DDR ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้
 - (1) เลือก DIPSW="00" แล้วกดปุ่ม KEY1 1 ครั้งเพื่อเก็บภาพที่ 1 ไปที่ตำแหน่ง 128 MB แรกของ DDR
 - (2) เลือก DIPSW="01" แล้วกดปุ่ม KEY1 1 ครั้งเพื่อเก็บภาพที่ 2 ไปที่ตำแหน่ง 128 MB ถัดไปของ DDR
 - (3) เลือก DIPSW="10" แล้วกดปุ่ม KEY1 1 ครั้งเพื่อเก็บภาพที่ 3 ไปที่ตำแหน่ง 128 MB ถัดไปของ DDR
 - (4) เลือก DIPSW="11" แล้วกดปุ่ม KEY1 1 ครั้งเพื่อเก็บภาพที่ 4 ไปที่ตำแหน่ง 128 MB สุดท้ายของ DDR
- หลังจากนั้น เราสามารถเปลี่ยนภาพที่แสดงบนจอไปมาได้เลย ผ่าน DIPSW เพื่อให้ฝั่งอ่าน DDR เลือกอ่านภาพที่ 1-4 ตามที่ต้องการแสดง โดยที่วงจรฝั่งเขียนภาพจะไม่ได้ทำงานเลย
- หากเลือก DIPSW แล้วกด KEY1 ไม่เรียงตามลำดับ "00" "01" "10" "11" ภาพที่จะเขียนขึ้น DDR จะสลับกัน เพราะข้อมูลภาพที่จะเขียน DDR จะถูกเลือกจาก DIPSW ใน TestPatt แต่ตำแหน่ง Address ที่จะเขียนภาพถูกกำหนดที่ UserWrDdr ซึ่งจะกำหนดตำแหน่งตั้งแต่ 128 MB แรกจน 128 MB สุดท้าย แล้ววนกลับไปตำแหน่งแรกใหม่